


Nom : .....

Classe : .....


Prénom : .....

### Évaluation formative :

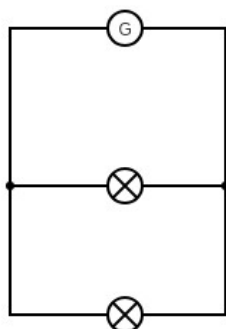Exercice 1 : Ces circuits sont-ils en série ou en dérivation ? **Entoure** la bonne réponse.




série/ dérivation

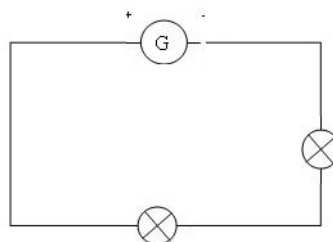

série/ dérivation

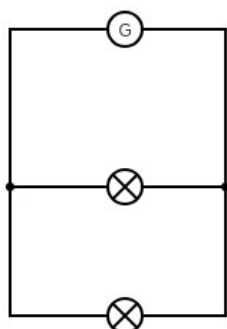Exercice 2 : Si une des lampes est défectueuses, la deuxième brille t-elle toujours ?




.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....


Exercice 3 : Pour obtenir les circuit 2 et 3, on a rajouté une lampe sur le circuit 1.

Quel circuit produit le plus de lumière ? .....  
.....  
.....

Circuit 1 :

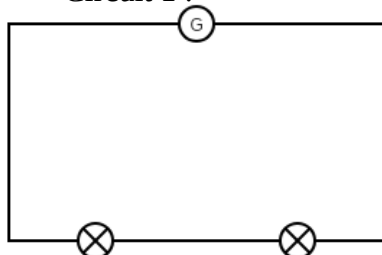

Circuit 2 :

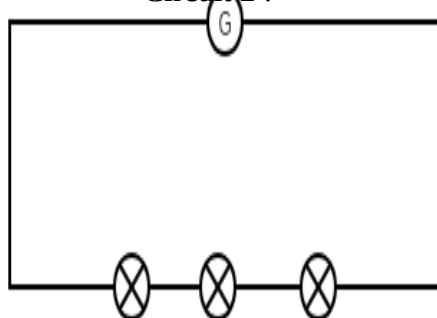

Circuit 3 :

