

Séance5 4ème

Temps	Enseignant	Élèves
5min On fait l'appel		
20min Protocole act 3 distribué		
7Min Trace écrite		
Bilan de la partie série dicté : Dans un circuit en série, On a vu que l'intensité était la même en tout point du circuit, c'est la loi d'unicité de l'intensité !elle explique que la brillance d'une lampe ne dépende pas de sa position. Schéma avec $I_1=I_2=I_3$		
Partie 2 ampèremètre en groupe réexplique calibre etc		
20-25 min	évaluation	
???	Partie dérivation	
	Trace écrite de Clothilde	
	Trop de temps, exo sur déterminer l'intensité dans tel branche:)	