

Fiche méthode : Utiliser le multimètre en tant qu'ampèremètre

Réaliser une mesure d'intensité:

Branchement de l'ampèremètre dans le circuit

- On utilise les bornes COM et 10A.
- La borne COM regarde toujours vers le - du générateur
- La borne 10 A regarde toujours vers le + du générateur
- Le commutateur est tourné vers le « 10A » en rouge

Le résultat sur l'écran est lu en Ampère.

Quand le résultat de l'ampèremètre est précédé du symbole « - », il faut

.....
.....

