
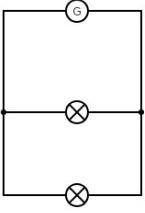
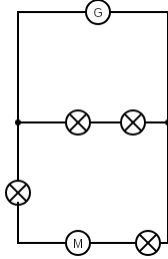


Fiche d'exercices



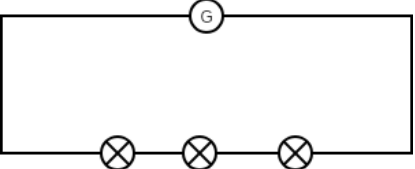


Vos exercices d'entraînement :





Exercice 1 : Ces circuits sont-ils en série ou en dérivation ? **Justifier.**

 <div>.....</div>	 <div>.....</div>	 <div>.....</div>
---	--	--

Exercice 2 : La lampe est-elle allumée ? **Justifier.**

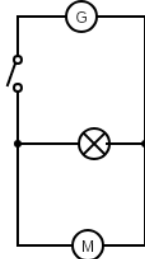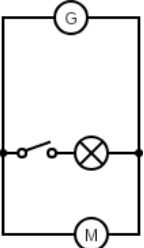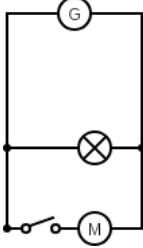 <div>.....</div>	 <div>.....</div>	 <div>.....</div>
--	---	---

Exercice 3 : Sachant que toutes les lampes sont identiques, dans quel circuit, l'éclat des lampes est-il le plus important ?

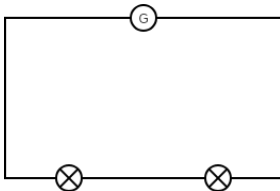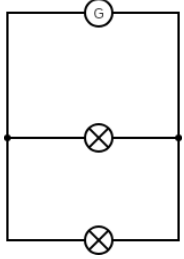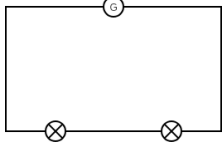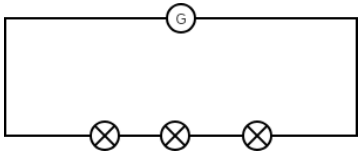 	 
--	--