


Vos exercices à réaliser :


Pour chacun de ces circuit réponds au questions

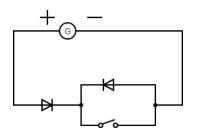- 1) indique le sens du courant
- 2) Le circuit est-il ouvert ou fermé?



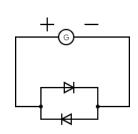

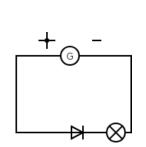

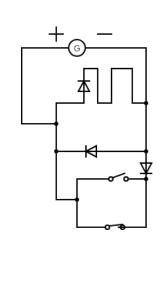






Vos exercices à réaliser :


Pour chacun de ces circuit réponds au questions

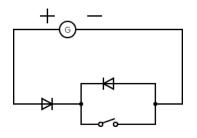- 1) indique le sens du courant
- 2) Le circuit est-il ouvert ou fermé?



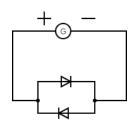

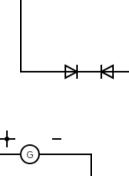

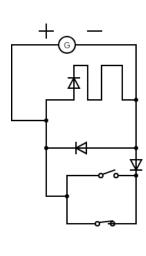



Vos exercices à réaliser :

Pour chacun de ces circuit réponds au questions

- 1) indique le sens du courant
- 2) Le circuit est-il ouvert ou fermé?

