

Vos exercices d'entraînement :

Exercice 4 : Schématise un circuit qui réponde au cahier des charges suivant :

Tu disposes de 3 lampes, 2 interrupteur et des fils.
Quand le premier interrupteur est ouvert, aucun dipôle ne fonctionne.
Quand le deuxième interrupteur est ouvert, deux lampes sont allumées, la troisième est éteinte.

Vos exercices d'entraînement :

Exercice 4 : Schématise un circuit qui réponde au cahier des charges suivant :

Tu disposes de 3 lampes, 2 interrupteur et des fils.
Quand le premier interrupteur est ouvert, aucun dipôle ne fonctionne.
Quand le deuxième interrupteur est ouvert, deux lampes sont allumées, la troisième est éteinte.

Vos exercices d'entraînement :

Exercice 4 : Schématise un circuit qui réponde au cahier des charges suivant :

Tu disposes de 3 lampes, 2 interrupteur et des fils.
Quand le premier interrupteur est ouvert, aucun dipôle ne fonctionne.
Quand le deuxième interrupteur est ouvert, deux lampes sont allumées, la troisième est éteinte.